

Topic 10

Finite State Machines & (ASM Charts)-(2/2)

國立高雄大學電機工程學系




陳春僥

cychen@ieee.org


June 17, 2021

1

Algorithmic State Machine (ASM) Chart

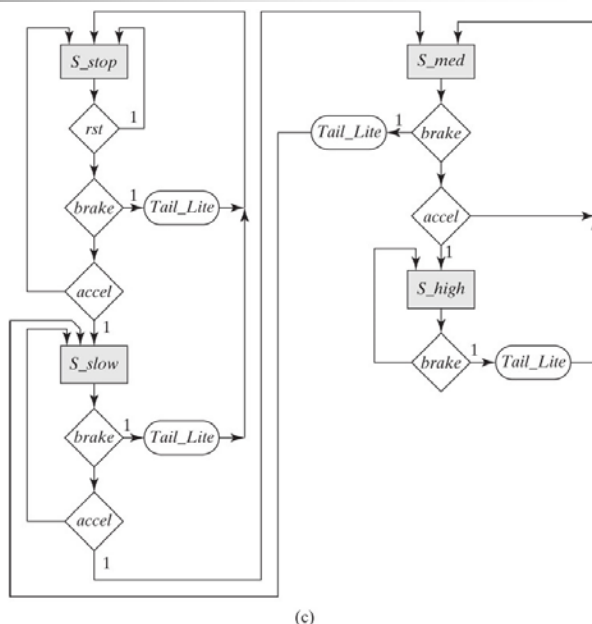  


Two-Stage Pipelined Register

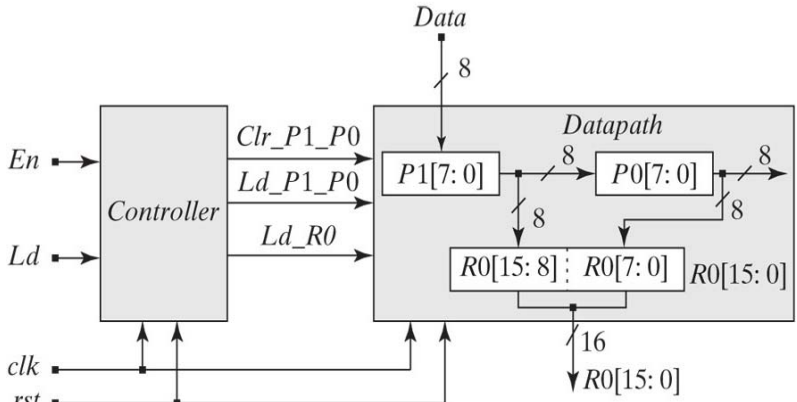

國立高雄大學電機工程學系 陳春僑

3

Two-Stage Pipelined Register

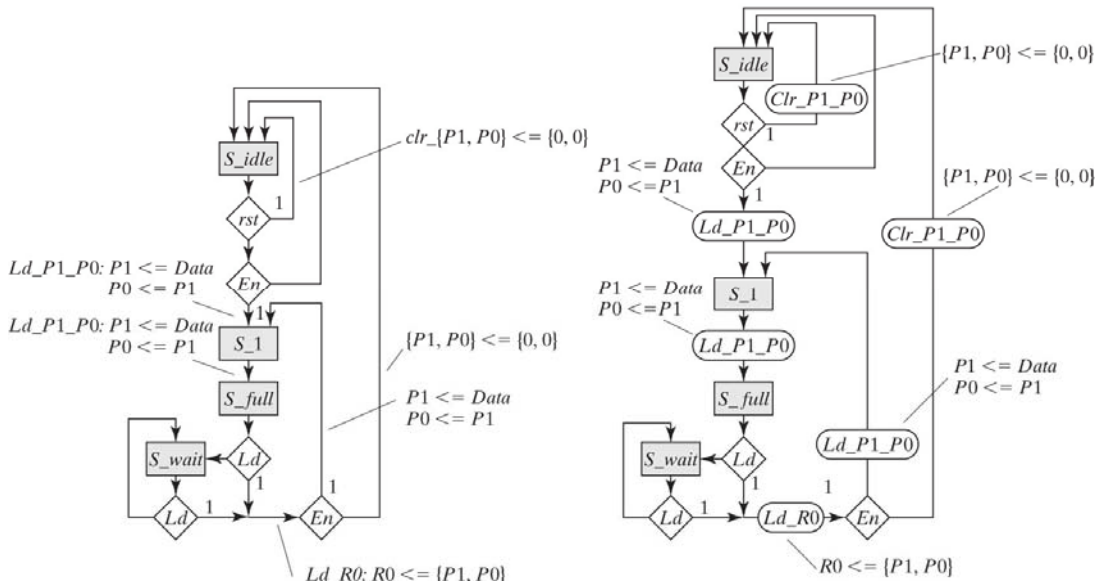

國立高雄大學電機工程學系 陳春僑

4

Two-Stage Pipelined Register

```
module pipe_2stage (R0, Data, En, Ld, clk, rst);
    output R0;
    input Data;
    input En, Ld, clk, rst;
```

```
    reg [1:0] state, next_state;
    parameter S_idle = 0;
    parameter S_1 = 1;
    parameter S_full = 2;
    parameter S_wait = 3;
```

```
    wire [7:0] Data;
    reg Ld_R0;
    reg Clr_P1_P0;
    reg Ld_P1_P0;
    reg [7:0] P0, P1;
    reg [15:0] R0;
```

```
    always @ (posedge clk)
        if (rst)
            state <= S_idle;
        else
            state <= next_state;
```

```
    always @ (state, Ld, En, rst)
        begin
            Ld_R0 = 0;
            Clr_P1_P0 = 0;
            Ld_P1_P0 = 0;
```

```
        case (state)
            S_idle: if (rst)
                begin
                    next_state = S_idle;
                    Clr_P1_P0 = 1;
                end
            else if (En)
                begin
                    next_state = S_1;
                    Ld_P1_P0 = 1;
                end
            else
                begin
                    Clr_P1_P0 = 1;
                end
            S_1: begin
                next_state = S_full;
                Ld_P1_P0 = 1;
            end
            S_full: if (Ld == 0)
                next_state = S_wait;
            else
                begin
                    Ld_R0 = 1;
                    if (En)
                        begin
                            next_state = S_1;
                            Ld_P1_P0 = 1;
                        end
                    else
                        begin
                            next_state = S_idle;
                            Clr_P1_P0 = 1;
                        end
                end
        end
```

```
    S_wait: if (Ld)
        begin
            Ld_R0 = 1;
            if (En)
                begin
                    next_state = S_1;
                    Ld_P1_P0 = 1;
                end
            else
                begin
                    next_state = S_idle;
                    Clr_P1_P0 = 1;
                end
            end
        default: next_state = 2'bxx;
    endcase
    end
    always @ (posedge clk)
        begin
            if (Clr_P1_P0)
                begin
                    P1 <= 0;
                    P0 <= 0;
                end
            if (Ld_R0)
                begin
                    R0 <= {P1, P0};
                end
            if (Ld_P1_P0)
                begin
                    P1 <= Data;
                    P0 <= P1;
                end
        end
    end
endmodule
```

```
module t_pipe_2stage;
    wire [15:0] R0;
    reg [7:0] Data;
    reg En, Ld, clk, rst;



    pipe_2stage M0 (R0, Data, En,
                    Ld, clk, rst);

    initial #500 $finish;
    initial
        begin
            clk = 0;
            forever #5 clk = ~clk;
        end
    end
    initial
        begin
            Data = 8'H55;
            forever @ (negedge clk)
                Data = Data + 1;
        end
    end
    initial
        fork
            #10 rst = 0;
            #20 rst = 1;
            #40 rst = 0;
            #300 rst = 1;
            #350 rst = 0;
            #20 En = 0;
            #70 En = 1;
            #80 En = 0;
            #200 En = 1;
            #20 Ld = 0;
            #140 Ld = 1;
            #150 Ld = 0;
            #400 Ld = 1;
        join
    end
endmodule
```

國立高雄大學電機工程學系 陳春僑

5

Two-Stage Pipelined Register

  

國立高雄大學電機工程學系 陳春僑

6