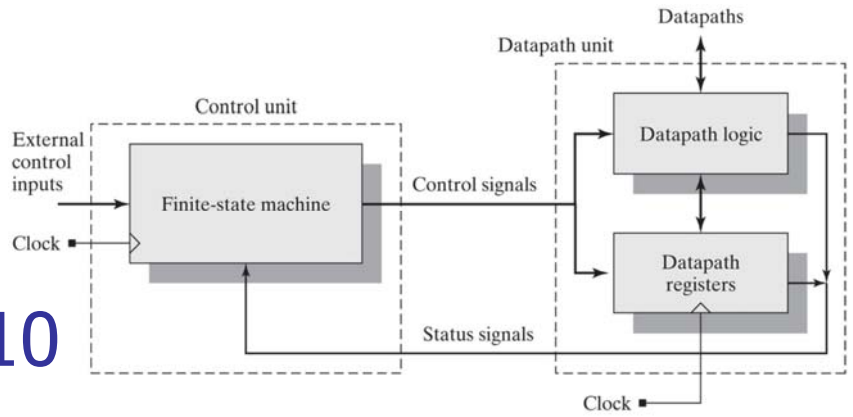


## Topic 10



# Finite State Machines & (ASM Charts)

國立高雄大學電機工程學系


陳春僥

[cychen@ieee.org](mailto:cychen@ieee.org)


June 10, 2021

1

## Finite State Machines

 


**Moore Machine (state-based machine)**

 


**Mealy Machine (input-based machine)**

# Odd-Parity Checker (Moore)

 

目前狀態	下一個狀態		輸出 Qout
	Din=0	Din=1	
$S_0=0$	$S_0$	$S_1$	0
$S_1=1$	$S_1$	$S_0$	1

(c) 狀態表

 

# Odd-Parity Checker (Moore)

```
module MOORE_BIN2(CLK, Din, RESET, Qout);
input CLK, RESET;
input Din;
output Qout;

reg Qout;

//Declare the value for all states
parameter
    S0 = 1'b0,
    S1 = 1'b1;

//Declare current state and next state variables
reg CS;
reg NS;

always @ (posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if (RESET == 1'b1)
        CS = S0; //Initial state
    else
        CS = NS;
end

always @ (CS or Din)
begin
    case (CS)
        S0 : begin
            Qout = 1'b0;
            if (Din == 1'b0)
                NS = S0;
            else
                NS = S1;
            end
        S1 : begin
            Qout = 1'b1;
            if (Din == 1'b0)
                NS = S1;
            else
                NS = S0;
            end
    endcase
end
endmodule
```

# Odd-Parity Checker (Moore)


```
module testbench();  
  
    // Inputs  
    reg CLK;  
    reg RESET;  
    reg Din;  
    wire Qout;  
  
    // Instantiate the UUT  
    MOORE_BIN2 uut (.CLK(CLK), .RESET(RESET), .Din(Din), .Qout(Qout));  
  
    initial  
        $monitor($time, " CLK=%b RESET=%b Din=%b Qout=%b", CLK, RESET,  
Din, Qout);  
  
endmodule
```

1


```
initial begin  
    RESET = 1'b1;  
    #20 RESET = 1'b0;  
    #5 Din = 0;  
    #20 Din = 1;  
    #60 Din = 0;  
    #20 Din = 1;  
end  
  
// Set up the clock to toggle every 10 time units  
initial CLK = 1'b0;  
always #10 CLK=~CLK;  
  
//Finish the simulation at time 150  
initial begin  
    #150 $finish;  
end  
  
endmodule
```

2

# Sequence (101) Detector (Mealy)

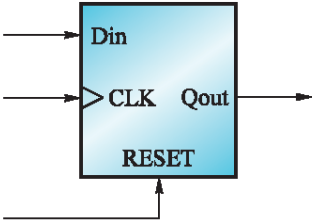


(a) 方塊圖

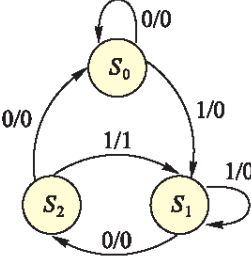

(b) 狀態圖

目前狀態	下一個狀態	
	Din=0	Din=1
S <sub>0</sub> =00	S <sub>0</sub> ,0	S <sub>1</sub> ,0
S <sub>1</sub> =01	S <sub>2</sub> ,0	S <sub>1</sub> ,0
S <sub>2</sub> =11	S <sub>0</sub> ,0	S <sub>1</sub> ,1

(c) 狀態表

 

# Sequence (101) Detector (Mealy)

```

module MEALY_GRY1(CLK, Din, RESET, Qout);
input CLK, RESET;
input Din;
output Qout;

reg Qout;

//Declare the value for all states
parameter [1:0]
S0 = 2'b00,
S1 = 2'b01,
S2 = 2'b11;

```

1

```

//Declare current state and next state variables
reg [1:0] CS;
reg [1:0] NS;

always @(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if (RESET == 1'b1)
        CS = S0; //Initial state
    else
        CS = NS;
end

```

2

```

always @(CS or Din)
begin
    case (CS)
        S0 : begin
            if (Din == 1'b0)
                begin
                    NS = S0;
                    Qout = 1'b0;
                end
            else
                begin
                    NS = S1;
                    Qout = 1'b0;
                end
            end
        S1 : begin
            if (Din == 1'b0)
                begin
                    NS = S2;
                    Qout = 1'b0;
                end
            else
                begin
                    NS = S1;
                    Qout = 1'b1;
                end
            end
        S2 : begin
            if (Din == 1'b0)
                begin
                    NS = S1;
                    Qout = 1'b0;
                end
            else
                begin
                    NS = S1;
                    Qout = 1'b1;
                end
            end
        endcase
    end
endmodule

```

3

```

else
    begin
        NS = S1;
        Qout = 1'b0;
    end
end
S2 : begin
    if (Din == 1'b0)
        begin
            NS = S0;
            Qout = 1'b0;
        end
    else
        begin
            NS = S1;
            Qout = 1'b1;
        end
    end
endcase
end
endmodule

```

4

國立高雄大學電機工程學系 陳春僑

7

# Sequence (101) Detector (Mealy)

```

module testbench();

// Inputs
reg CLK;
reg RESET;
reg Din;

// Outputs
wire Qout;

// Instantiate the UUT
MEALY_GRY1 uut (.CLK(CLK), .RESET(RESET), .Din(Din), .Qout(Qout));
initial
    $monitor($time, " CLK=%b RESET=%b Din=%b Qout=%b", CLK, RESET,
Din, Qout);

```

1

```

initial begin
    #0 begin RESET = 1'b1; Din=0; end
    #15 RESET = 1'b0;
    #5 Din =1;
    #20 Din =0;
    #20 Din =1;
    #20 Din =0;
    #20 Din =1;
    #20 Din =0;
    #20 Din =1;
    #20 Din =0;
    #45 Din =1;
    #20 Din =0;
    #20 Din =1;
end

```

2

```

#20 Din =0;
#20 Din =1;
end

// Set up the clock to toggle every 10 time units
initial CLK = 1'b0;
always #10 CLK=~CLK;

//Finish the simulation at time 290
initial begin
    #290 $finish;
end
endmodule

```

3

國立高雄大學電機工程學系 陳春僑

8