



# 2020 DCS Lab 01


---

隋建德 郭書宏 許仲緯


# Lab01

- Gate level
- 使用以下gate去完成電路
  - `buf(out,a,b)`
  - `not(out,a)`
  - `and(out,a,b,c)` (3 input or 2 input)
  - `xor(out,a,b)`
  - `or(out,a,b)`
- 可照助教提示切module或自行改寫
- `tar -xvf ~dcsta01/Lab01.tar`
  - 請在server上使用以上指令載下此次LAB


# Lab01

 


# Lab01

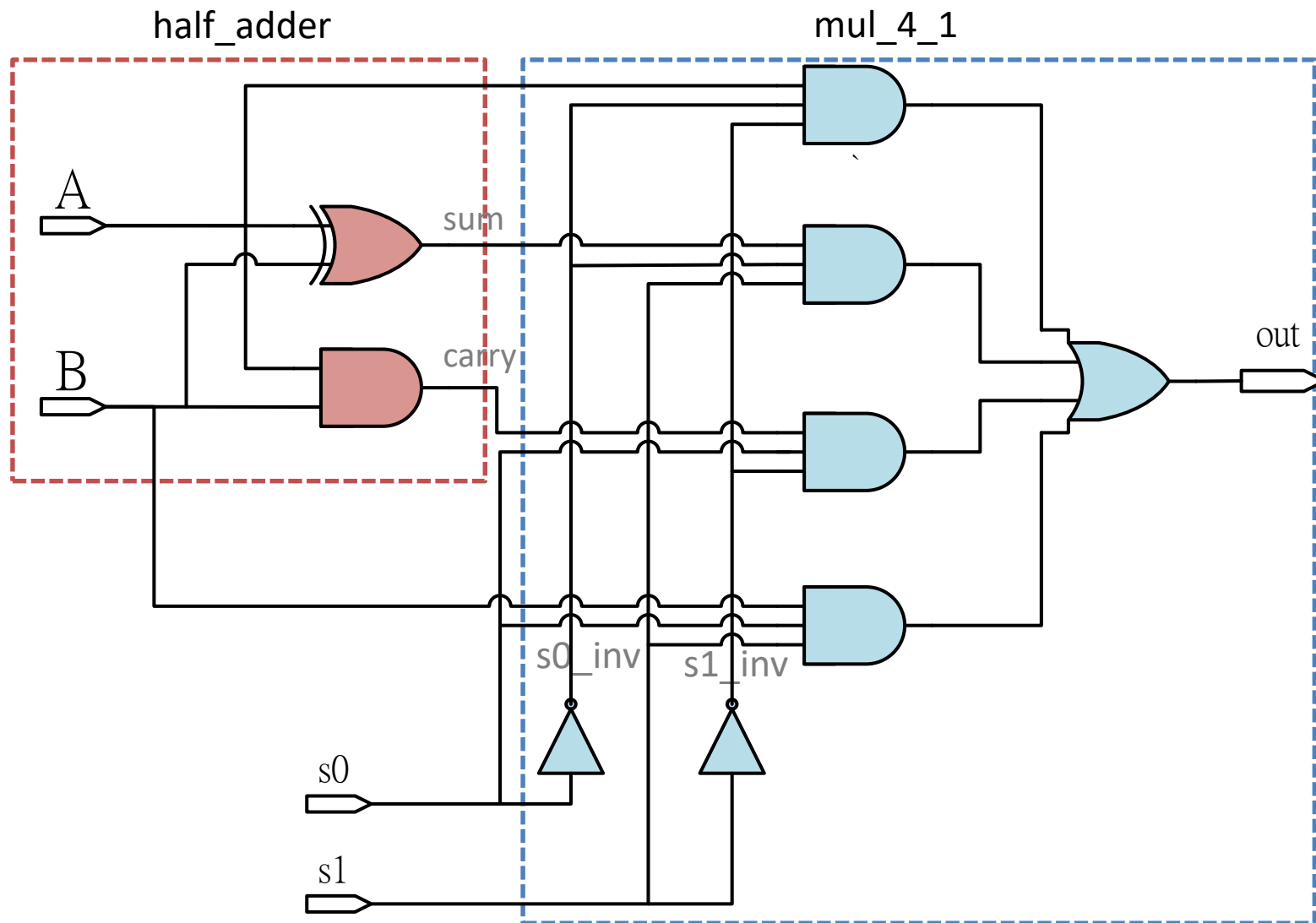

# half\_adder

 

## mul\_4\_1

 

# Port

Input Signal	Bit Width	Definition
A,B,s0,s1	1	如第三頁圖

Output Signal	Bit Width	Definition
out	1	如第三頁圖

# E3 rule

- 請使用system Verilog
- 使用09上傳